

Facoltà di Ingegneria
Università degli studi di Pavia

Corso di Laurea Triennale in
Ingegneria Elettronica e Informatica


Campi Elettromagnetici e Circuiti I

Potenza in regime sinusoidale

Sommario

- Potenza istantanea in regime sinusoidale
- Potenza media
- Massimo trasferimento di potenza
- Valori efficaci
- Relazione tra potenza media e valori efficaci
- Potenza apparente e fattore di potenza
- Potenza complessa
- Conservazione della potenza complessa
- Rifasamento

Potenza istantanea in regime sinusoidale

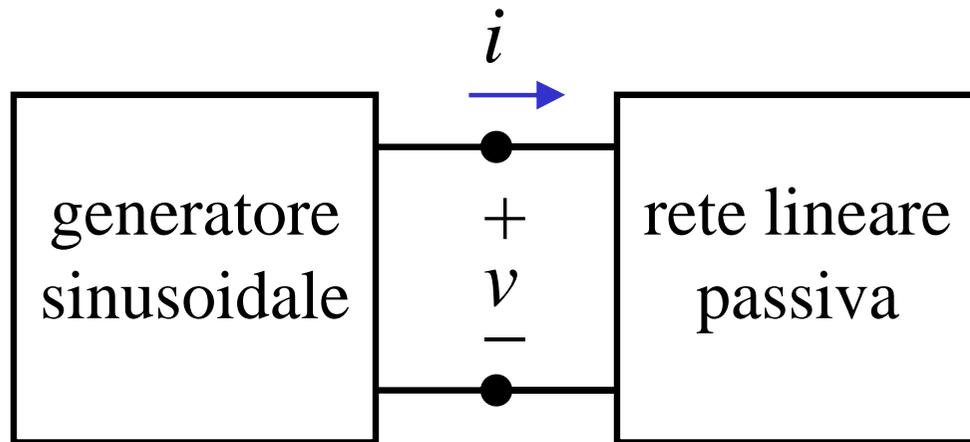

$$v(t) = V \cos(\omega t + \theta_v)$$

$$i(t) = I \cos(\omega t + \theta_i)$$


La potenza istantanea è:

$$p(t) = v(t) \cdot i(t) = V \cdot I \cos(\omega t + \theta_v) \cos(\omega t + \theta_i)$$

$$= \frac{1}{2} V \cdot I \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{1}{2} V \cdot I \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)$$

Potenza istantanea in regime sinusoidale

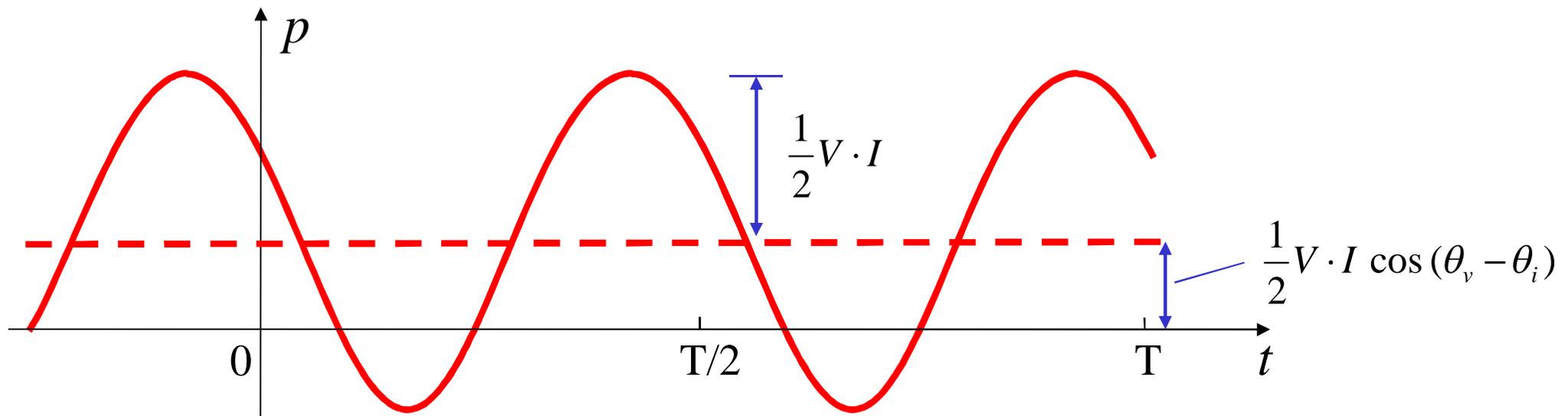
$$p(t) = \frac{1}{2} V \cdot I \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{1}{2} V \cdot I \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)$$



La potenza istantanea è periodica con periodo $T/2$

Potenza istantanea in regime sinusoidale
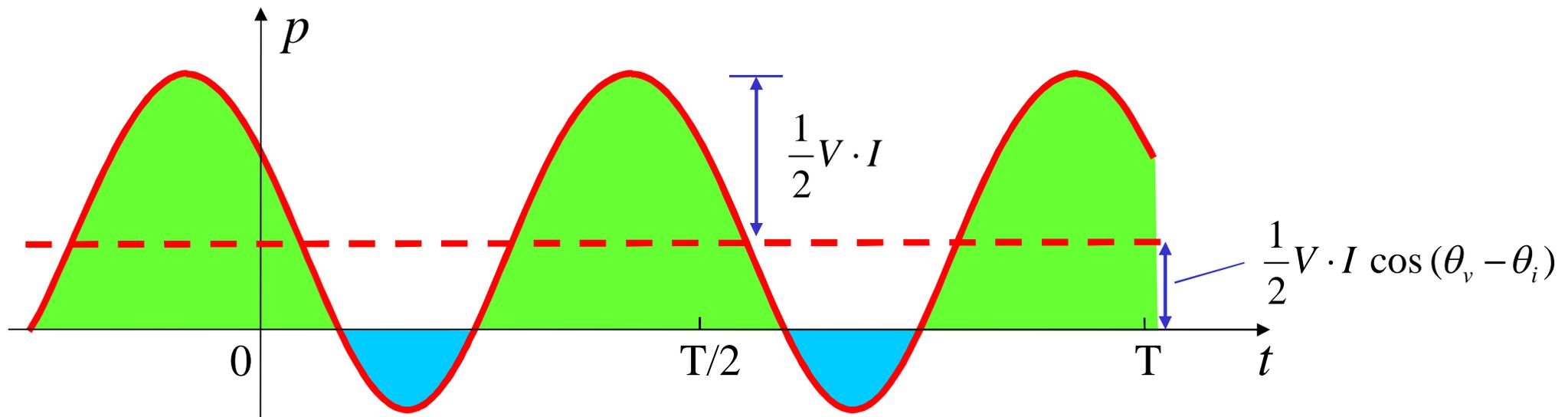
$$p(t) = \frac{1}{2} V \cdot I \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{1}{2} V \cdot I \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)$$



$p > 0$ potenza assorbita

$p < 0$ potenza erogata

Potenza media

Ogni qualvolta **si osserva un fenomeno periodico per un tempo di gran lunga superiore al periodo** (ad esempio l'assorbimento della luce da parte dell'occhio umano, l'energia assorbita da un utente, il riscaldamento a microonde, ecc.) non è rilevante il valore che la potenza assume istante per istante, ma piuttosto il **valore medio della potenza nel tempo**:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$$

Potenza media

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \left\{ \frac{1}{2} V \cdot I \cos (\theta_v - \theta_i) + \frac{1}{2} V \cdot I \cos (2\omega t + \theta_v + \theta_i) \right\} dt$$

poiché

$$\frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} V \cdot I \cos (\theta_v - \theta_i) dt = \frac{1}{2} V \cdot I \cos (\theta_v - \theta_i)$$

$$\frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} V \cdot I \cos (2\omega t + \theta_v + \theta_i) dt = 0$$

si ha

$$P = \frac{1}{2} V \cdot I \cos (\theta_v - \theta_i)$$

Potenza media

Considerando i fasori di tensione ($\mathbf{V} = V \angle \theta_v$) e corrente ($\mathbf{I} = I \angle \theta_i$) si ha:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \mathbf{V} \cdot \mathbf{I}^* &= \frac{1}{2} V \cdot I \angle (\theta_v - \theta_i) \\ &= \frac{1}{2} V \cdot I (\cos (\theta_v - \theta_i) + j \sin (\theta_v - \theta_i))\end{aligned}$$

da cui

$$P = \frac{1}{2} \operatorname{Re}\{\mathbf{V} \cdot \mathbf{I}^*\} = \frac{1}{2} V \cdot I \cos (\theta_v - \theta_i)$$

Potenza media


Se $\theta_v = \theta_i$ (tensione e corrente in fase \rightarrow carico resistivo) si ha:

$$P = \frac{1}{2} V \cdot I \cos(\theta_v - \theta_i) = \frac{1}{2} V \cdot I = \frac{1}{2} R \cdot I^2 = \frac{1}{2} R \cdot |\mathbf{I}|^2$$

Se $\theta_v - \theta_i = \pm 90$ (tensione e corrente in quadratura \rightarrow carico reattivo) si ha:

$$P = \frac{1}{2} V \cdot I \cos(\theta_v - \theta_i) = 0$$

Potenza media assorbita da un carico

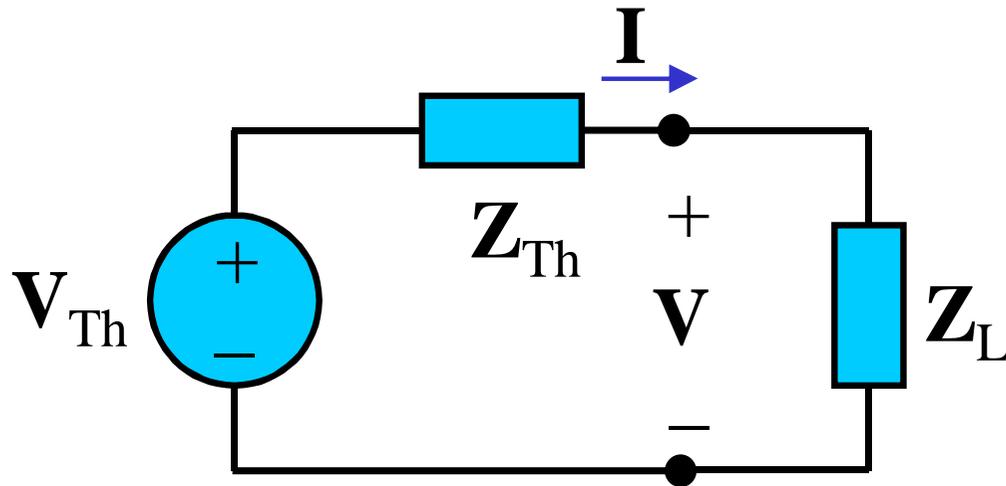

$$\mathbf{Z}_{Th} = R_{Th} + jX_{Th}$$

$$\mathbf{Z}_L = R_L + jX_L$$

La potenza media assorbita dal carico \mathbf{Z}_L è:

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}\{\mathbf{V} \cdot \mathbf{I}^*\} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}\{\mathbf{Z}_L \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{I}^*\} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}\{\mathbf{Z}_L\} |\mathbf{I}|^2 = \frac{R_L}{2} |\mathbf{I}|^2 \\ &= \frac{R_L}{2} \left| \frac{\mathbf{V}_{Th}}{\mathbf{Z}_{Th} + \mathbf{Z}_L} \right|^2 = \frac{|\mathbf{V}_{Th}|^2 R_L / 2}{(R_{Th} + R_L)^2 + (X_{Th} + X_L)^2} \end{aligned}$$

Massimo trasferimento di potenza media

Per quale valore di \mathbf{Z}_L si ha il massimo trasferimento di potenza media?

$$P = \frac{|\mathbf{V}_{Th}|^2 R_L / 2}{(R_{Th} + R_L)^2 + (X_{Th} + X_L)^2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial X_L} = - \frac{|\mathbf{V}_{Th}|^2 R_L (X_{Th} + X_L)}{\left[(R_{Th} + R_L)^2 + (X_{Th} + X_L)^2 \right]^2} = 0$$

$$\frac{\partial P}{\partial R_L} = \frac{|\mathbf{V}_{Th}|^2 \left[(R_{Th} + R_L)^2 + (X_{Th} + X_L) - 2R_L (R_{Th} + R_L) \right]}{2 \left[(R_{Th} + R_L)^2 + (X_{Th} + X_L)^2 \right]^2} = 0$$

$$R_L = R_{Th} \quad X_L = -X_{Th}$$

Massimo trasferimento di potenza media

In regime sinusoidale, il massimo trasferimento di potenza media si ha quando

$$R_L = R_{Th}, X_L = -X_{Th} \Rightarrow Z_L = Z_{Th}^*$$

e la **potenza media** fornita al carico è

$$P_{\max} = \frac{|\mathbf{V}_{Th}|^2}{8R_{Th}}$$


Quando $Z_L = Z_{Th}^*$ si dice che il **carico è adattato al generatore**

Massimo trasferimento di potenza media

La potenza fornita al carico adattato ($\mathbf{Z}_L = \mathbf{Z}_{Th}^*$) prende anche il nome di **potenza disponibile**

$$P_d = P_{\max} = \frac{|\mathbf{V}_{Th}|^2}{8R_{Th}}$$

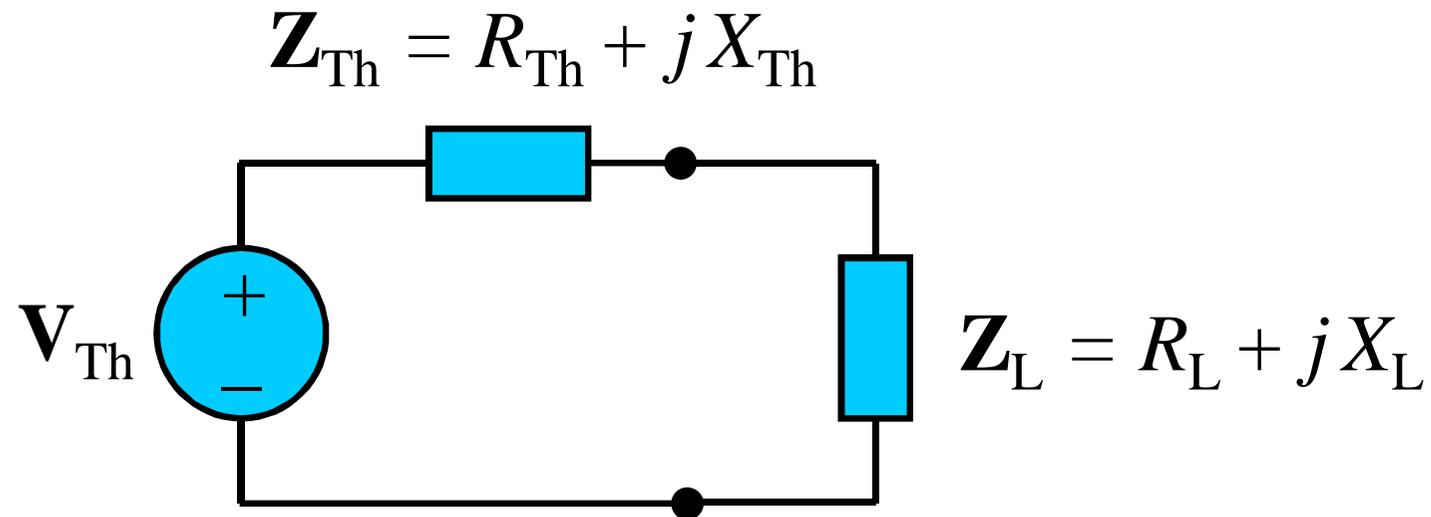Potenza media erogata ad un carico \mathbf{Z}_L





Tenendo conto dell'espressione della potenza disponibile, si ottiene:

$$P = \frac{4R_{Th}R_L}{|\mathbf{Z}_{Th} + \mathbf{Z}_L|^2} P_d = \frac{4G_{Th}G_L}{|\mathbf{Y}_{Th} + \mathbf{Y}_L|^2} P_d$$

Valori efficaci

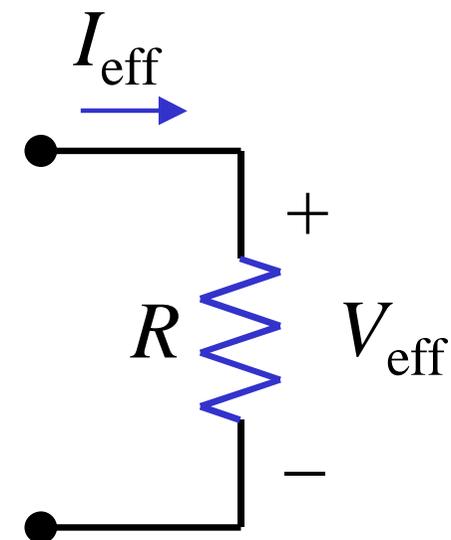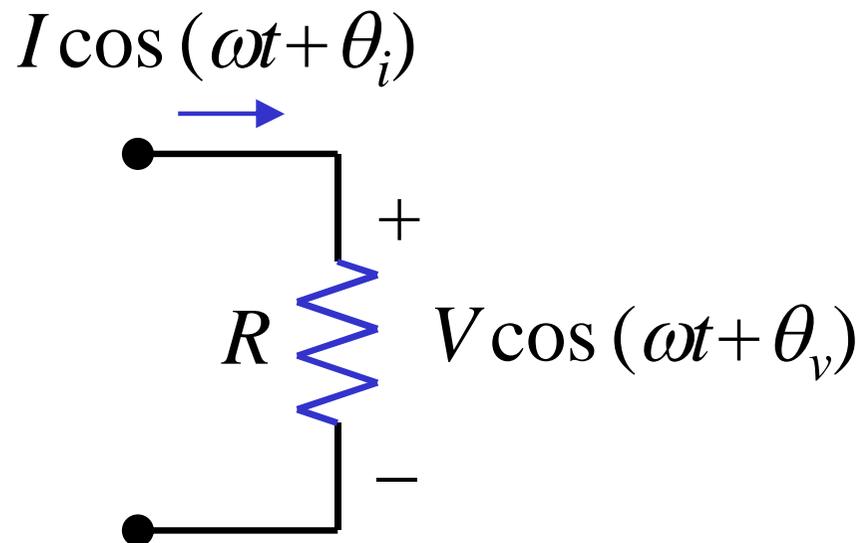Il valore efficace di una corrente (tensione) periodica è la corrente (tensione) costante in grado di fornire ad un resistore la stessa potenza della corrente (tensione) periodica



Valore efficace della corrente

Si ha:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T R \cdot i^2(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T R \cdot I^2 \cos^2(\omega t + \theta_i) dt$$
$$= \frac{1}{T} \int_0^T R \cdot I^2 \frac{1 + \cos(2\omega t + 2\theta_i)}{2} dt = \frac{1}{2} R \cdot I^2$$

ma anche:

$$P = R \cdot I_{\text{eff}}^2$$

e quindi:

$$I_{\text{eff}} = \frac{I}{\sqrt{2}}$$

Valore efficace della tensione

Si ha:
$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{v^2(t)}{R} dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{V^2}{R} \cos^2(\omega t + \theta_v) dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^T \frac{V^2}{R} \frac{1 + \cos(2\omega t + 2\theta_v)}{2} dt = \frac{1}{2} \frac{V^2}{R}$$

ma anche:
$$P = \frac{V_{\text{eff}}^2}{R}$$

e quindi:

$$V_{\text{eff}} = \frac{V}{\sqrt{2}}$$

Potenza media e valori efficaci

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{2} V \cdot I \cos(\theta_v - \theta_i) \\ &= \frac{V}{\sqrt{2}} \cdot \frac{I}{\sqrt{2}} \cos(\theta_v - \theta_i) \\ &= V_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} \cos(\theta_v - \theta_i) \end{aligned}$$

Potenza apparente e fattore di potenza

$$P = V_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} \cos(\theta_v - \theta_i) = S \cos(\theta_v - \theta_i)$$

$S = V_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}}$ è detta **potenza apparente** e si misura in VA (voltampere)

$\text{pf} = P/S = \cos(\theta_v - \theta_i)$ è il **fattore di potenza**

Fasori efficaci

Definendo i **fasori efficaci**:

$$\mathbf{V}_{\text{eff}} = \frac{\mathbf{V}}{\sqrt{2}} = V_{\text{eff}} \angle \theta_v \quad \mathbf{I}_{\text{eff}} = \frac{\mathbf{I}}{\sqrt{2}} = I_{\text{eff}} \angle \theta_i$$

si ha:

$$\mathbf{Z} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = \frac{\mathbf{V}_{\text{eff}}}{\mathbf{I}_{\text{eff}}} = \frac{V_{\text{eff}}}{I_{\text{eff}}} \angle (\theta_v - \theta_i)$$

Fattore di potenza

Il **fattore di potenza** è il coseno dello sfasamento tra la tensione e la corrente e coincide con il coseno dell'argomento dell'impedenza:

$$\mathbf{Z} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = \frac{V \angle \theta_v}{I \angle \theta_i} = \frac{V}{I} \angle (\theta_v - \theta_i)$$

- **carico resistivo** $\Rightarrow \theta_v - \theta_i = 0 \Rightarrow \text{pf} = 1$
La potenza media coincide con la potenza apparente
- **carico reattivo** $\Rightarrow \theta_v - \theta_i = \pm 90^\circ \Rightarrow \text{pf} = 0$
La potenza media è nulla


Potenza complessa

La **potenza complessa** è:

$$\begin{aligned}\mathbf{S} &= \frac{1}{2} \mathbf{V} \cdot \mathbf{I}^* = \frac{1}{2} V \cdot I (\cos(\theta_v - \theta_i) + j \sin(\theta_v - \theta_i)) \\ &= \mathbf{V}_{\text{eff}} \cdot \mathbf{I}_{\text{eff}}^* = V_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} (\cos(\theta_v - \theta_i) + j \sin(\theta_v - \theta_i))\end{aligned}$$

Poiché $\mathbf{V} = \mathbf{Z} \cdot \mathbf{I}$ e $\mathbf{V}_{\text{eff}} = \mathbf{Z} \cdot \mathbf{I}_{\text{eff}}$ si ha:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2} \mathbf{Z} \cdot |\mathbf{I}|^2 = \mathbf{Z} \cdot |\mathbf{I}_{\text{eff}}|^2 = \frac{1}{2} \frac{|\mathbf{V}|^2}{\mathbf{Z}^*} = \frac{|\mathbf{V}_{\text{eff}}|^2}{\mathbf{Z}^*}$$

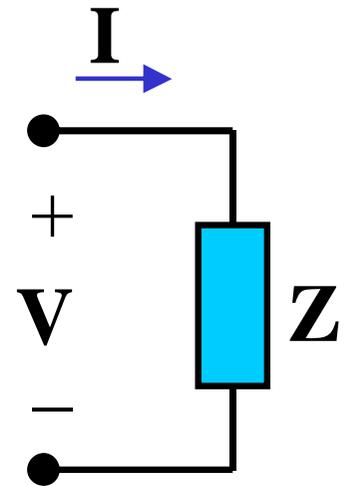

Potenza complessa

Poiché $\mathbf{Z} = R + jX$ si ha:

$$\mathbf{S} = (R + jX) \cdot |\mathbf{I}_{\text{eff}}|^2 = P + jQ$$

Vale anche:

$$\mathbf{S} = V_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} \left(\cos(\theta_v - \theta_i) + j \sin(\theta_v - \theta_i) \right)$$

e quindi:

$$\begin{array}{ll} P = V_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} \cos(\theta_v - \theta_i) & \text{potenza reale o attiva} \\ Q = V_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} \sin(\theta_v - \theta_i) & \text{potenza reattiva} \end{array}$$

Potenza complessa

$P = V_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} \cos(\theta_v - \theta_i)$ è la potenza media fornita al carico. Questa è l'unica potenza utile ed è anche la potenza che il carico realmente dissipa. Si misura in *watt* (W).

$Q = V_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} \sin(\theta_v - \theta_i)$ misura lo scambio di energia fra il generatore e la parte reattiva del carico. Si misura in *volt-ampere reattivi* (VAR).

$Q = 0$ per carichi resistivi

$Q < 0$ per carichi capacitivi ($\theta_v < \theta_i$)

$Q > 0$ per carichi induttivi ($\theta_v > \theta_i$)

Potenza complessa: riassunto

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2} \mathbf{V} \cdot \mathbf{I}^* = P + jQ = V_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} \angle(\theta_v - \theta_i)$$

potenza complessa

$$S = |\mathbf{S}| = V_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

potenza apparente

$$P = \text{Re}\{\mathbf{S}\} = S \cos(\theta_v - \theta_i)$$

potenza reale o attiva


$$Q = \text{Im}\{\mathbf{S}\} = S \sin(\theta_v - \theta_i)$$

potenza reattiva



$$\frac{P}{S} = \cos(\theta_v - \theta_i)$$

fattore di potenza


Potenza complessa: riassunto

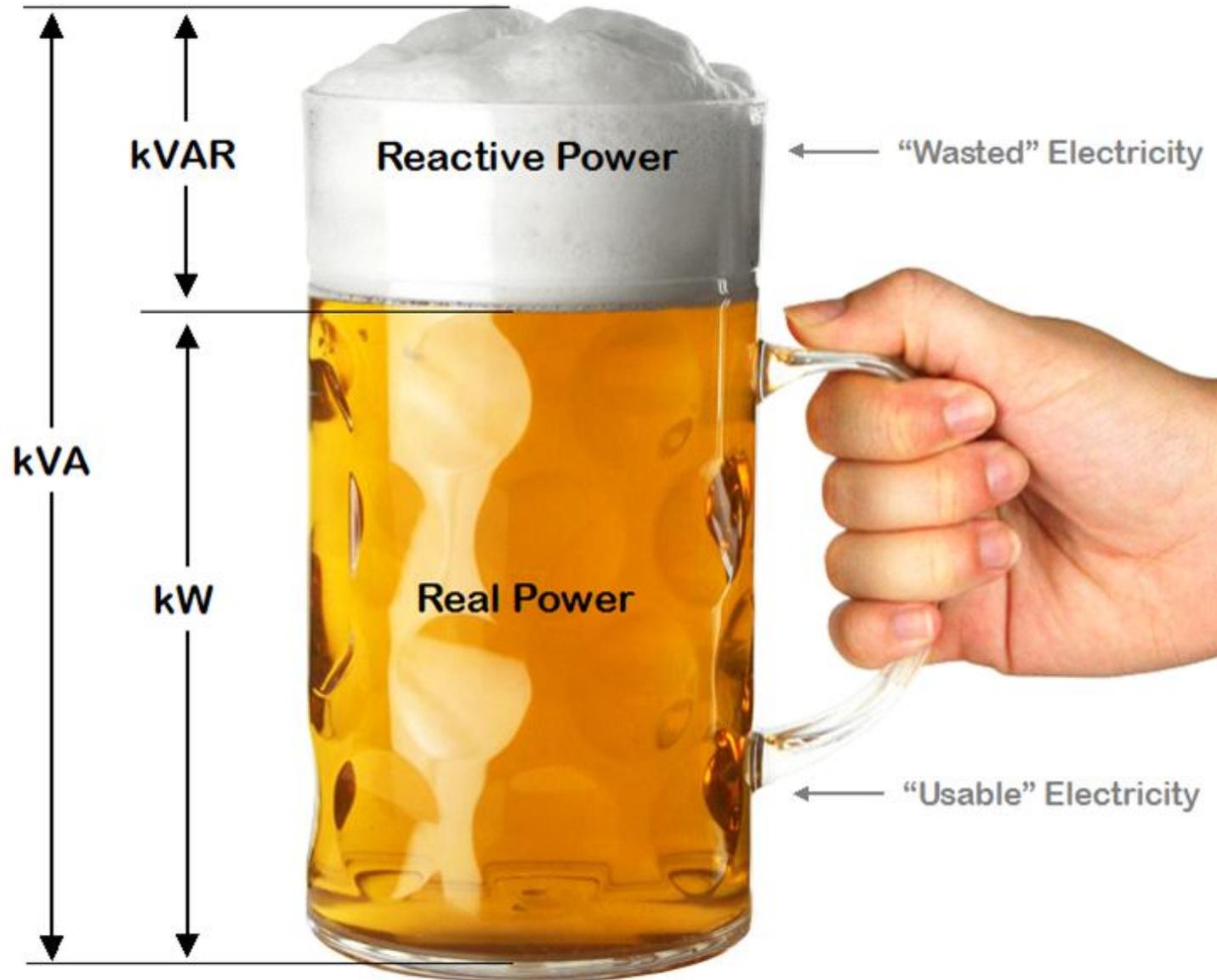


Triangolo delle potenze

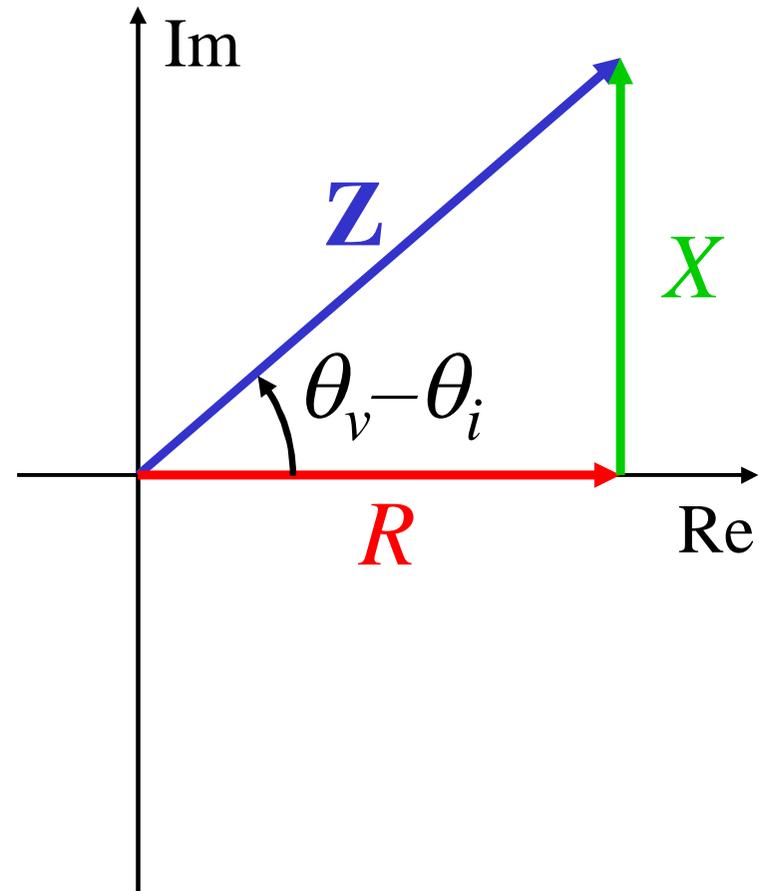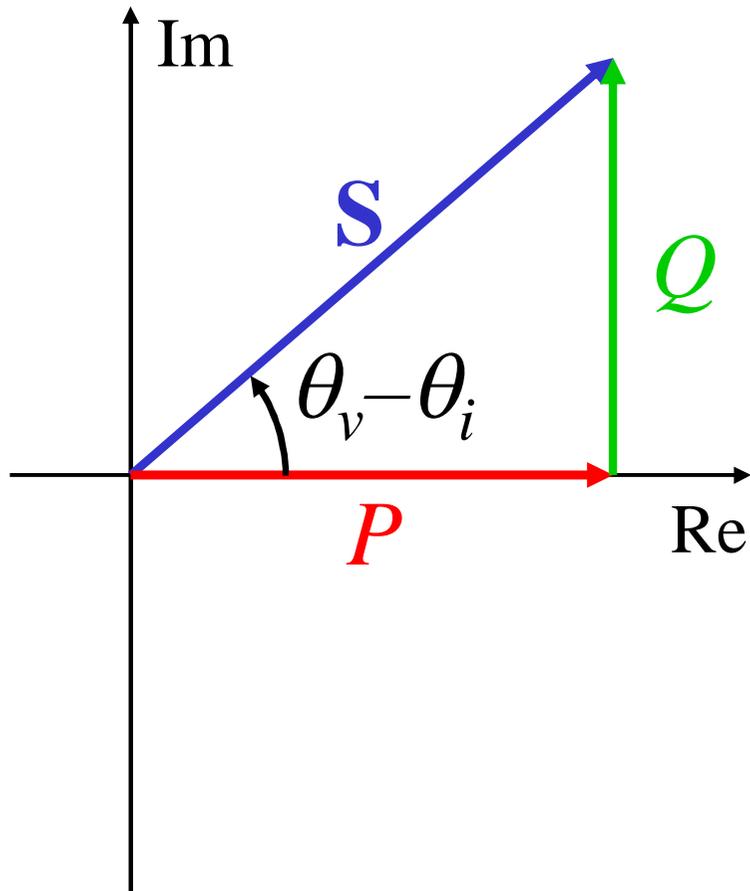

Triangolo delle potenze

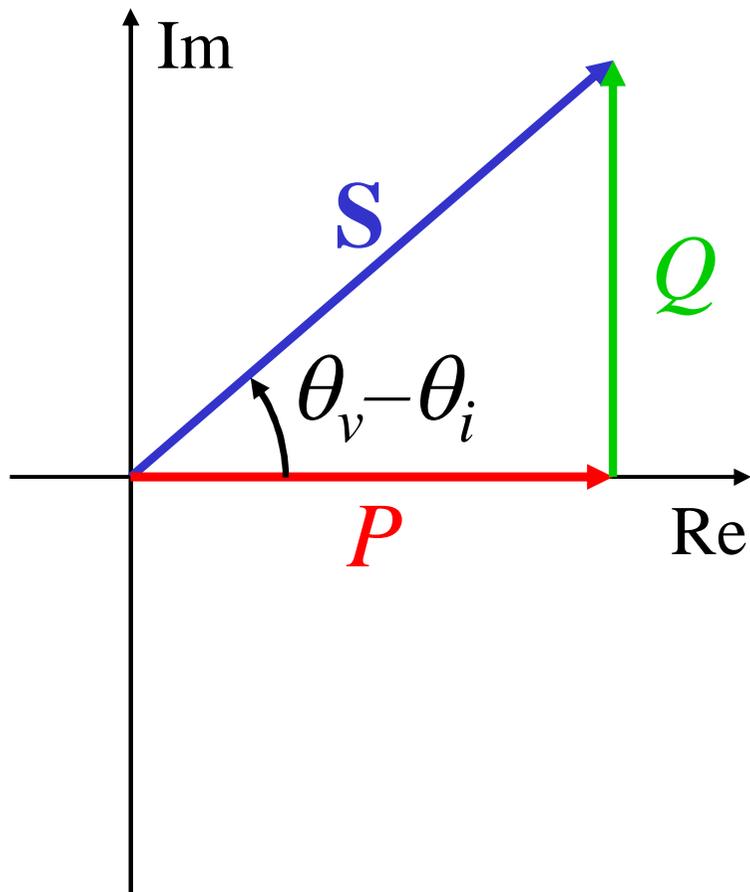

Carico induttivo $Q > 0$

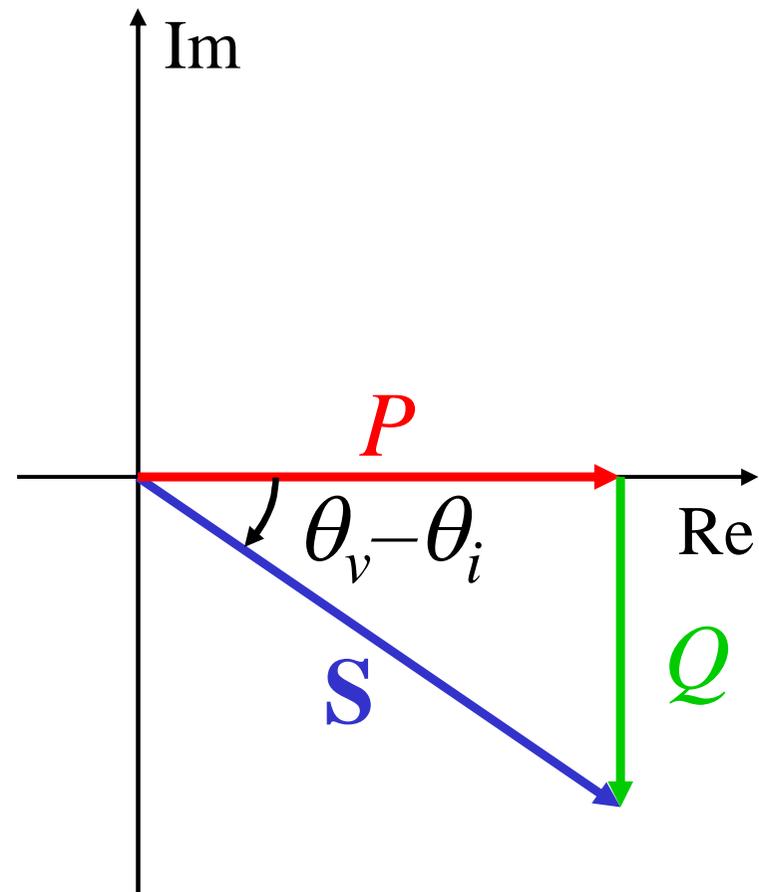

Carico capacitivo $Q < 0$

Conservazione della potenza complessa

In un circuito, la potenza complessa, la potenza reale e la potenza reattiva si conservano

Se il circuito include N elementi, con la convenzione degli utilizzatori si ha:



$$\sum_{n=1}^N \mathbf{S}_n = 0 \quad \sum_{n=1}^N P_n = 0 \quad \sum_{n=1}^N Q_n = 0$$

In generale, la legge di conservazione non vale per le potenze apparenti:

$$\sum_{n=1}^N S_n = \sum_{n=1}^N |\mathbf{S}_n| \neq 0$$


Rifasamento

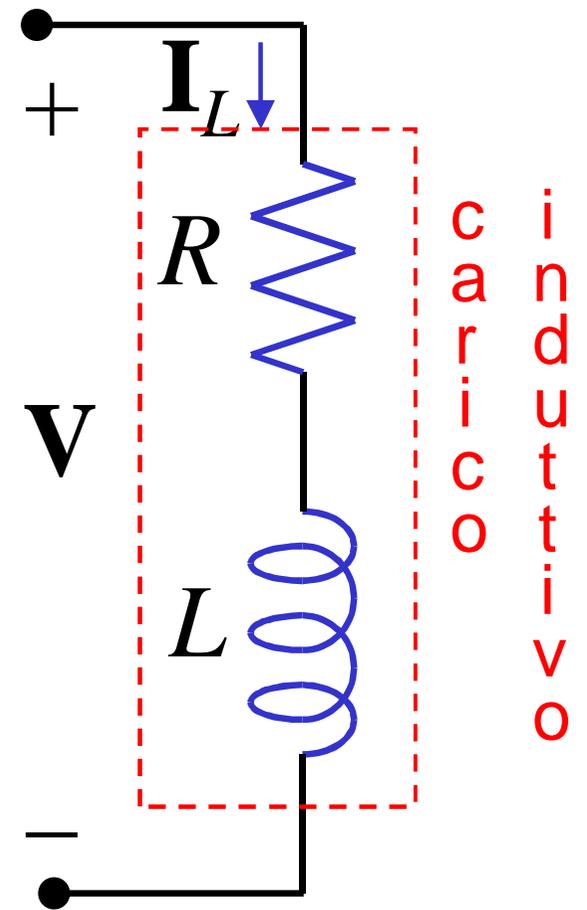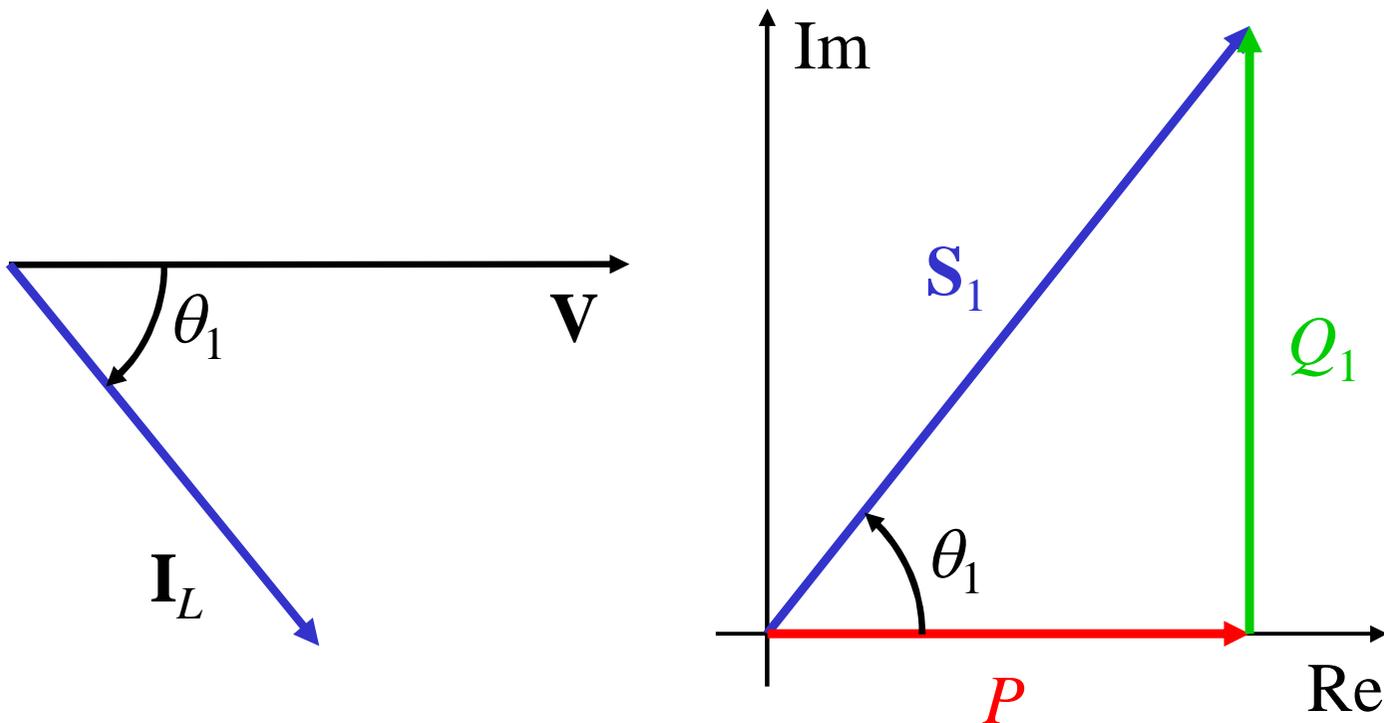Molti carichi domestici e industriali sono di tipo induttivo. Essi hanno quindi un fattore di potenza $pf > 0$.




Rifasamento

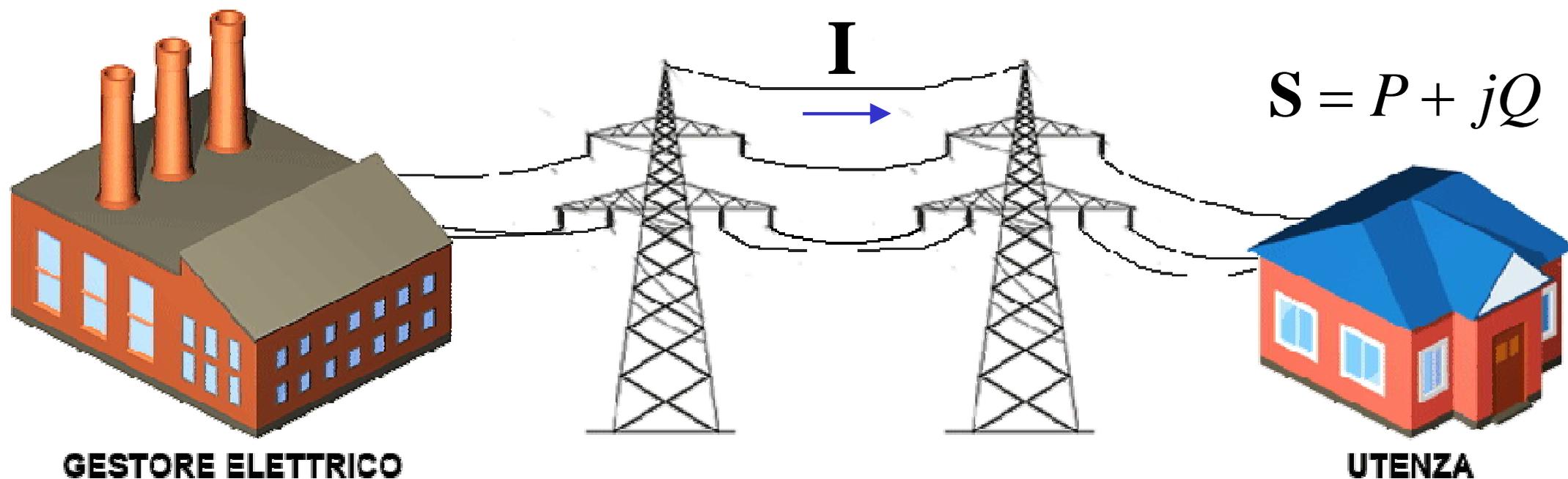Trasferire la potenza $P+jQ$ implica una corrente I lungo i fili di collegamento più intensa che non nel caso della sola potenza P .



Rifasamento


Maggiore è $|\mathbf{I}|$ e maggiore è la potenza persa a causa della resistenza dei fili: $P_{dissipata} = R_{filo} |\mathbf{I}|^2 / 2$

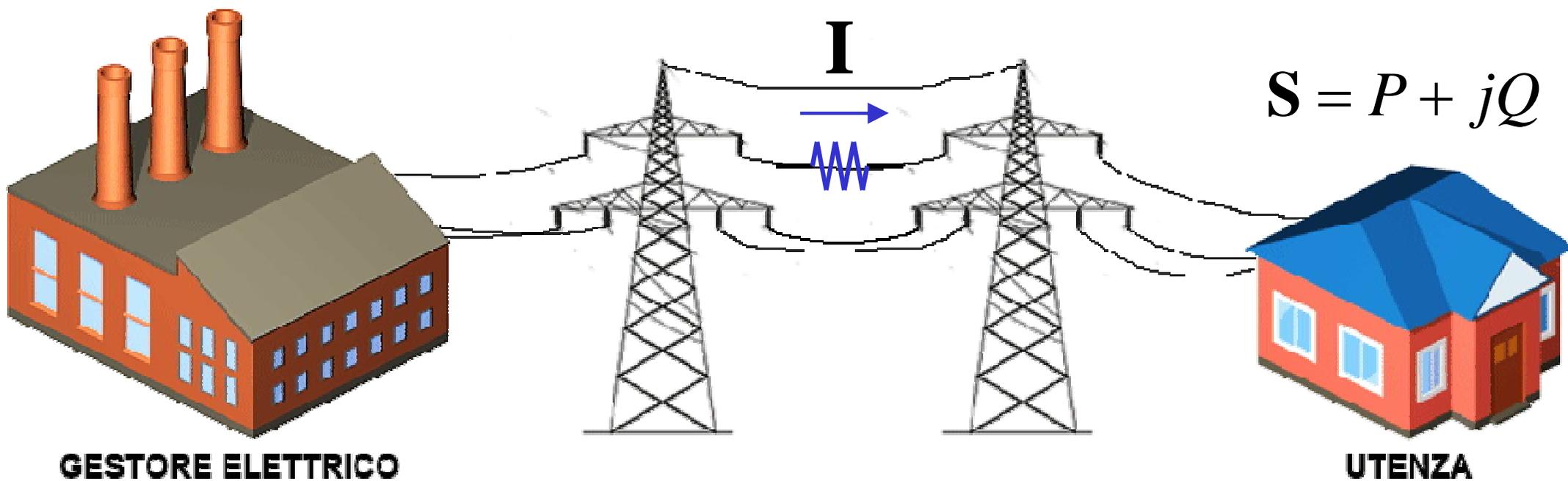

Rifasamento




Maggiore è $|\mathbf{I}|$ e maggiore è la potenza persa a causa della resistenza dei fili: $P_{dissipata} = R_{filo} |\mathbf{I}|^2 / 2$

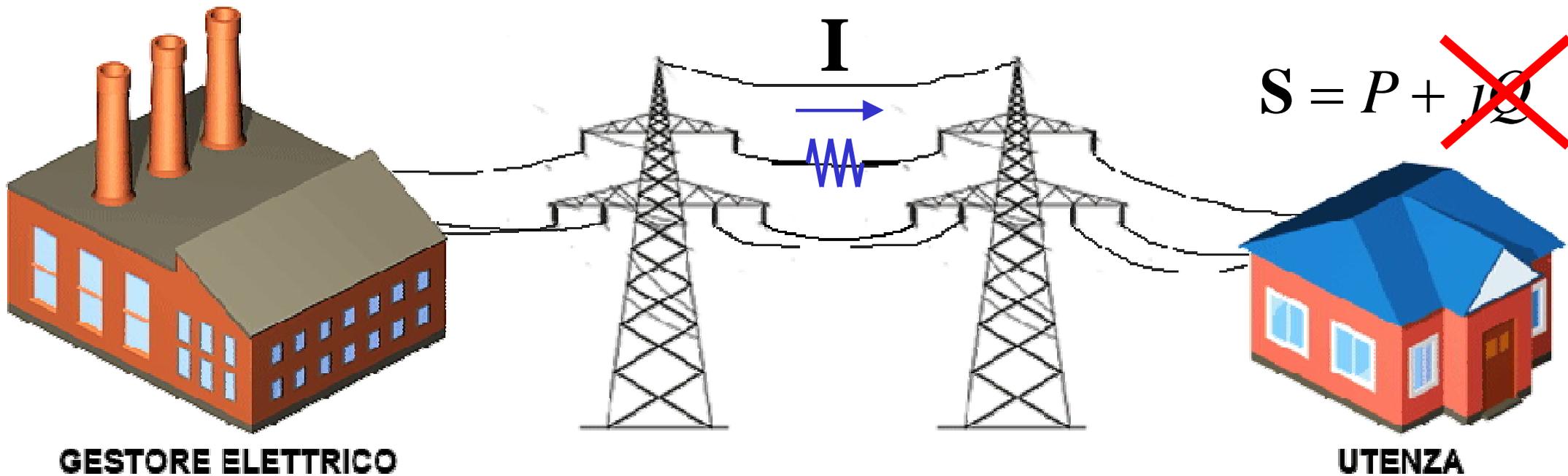Situazione ottima: $Q=0 \Rightarrow pf=1$



Rifasamento

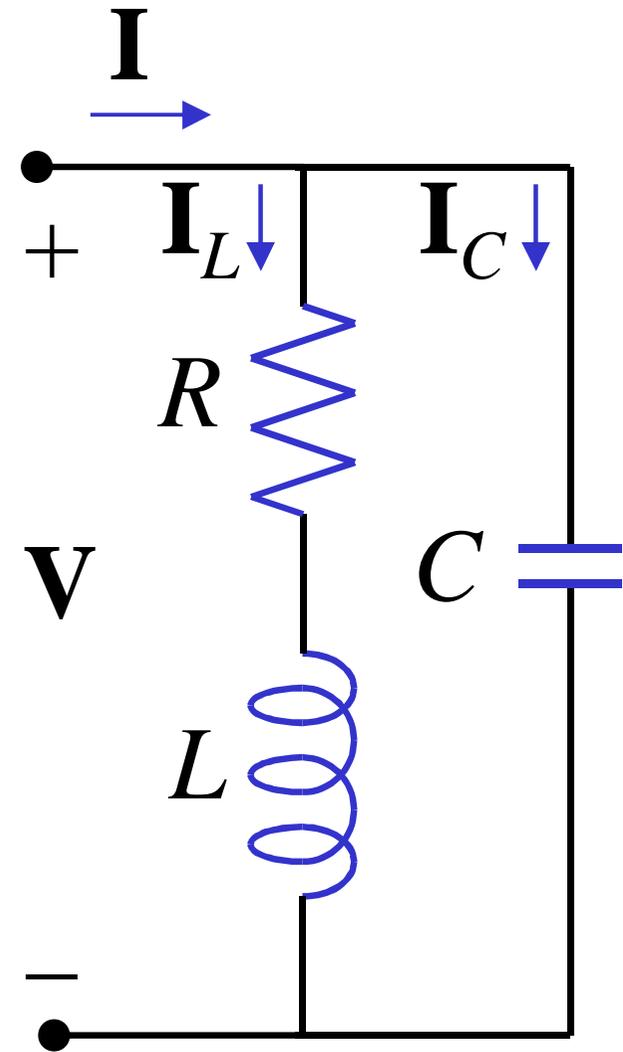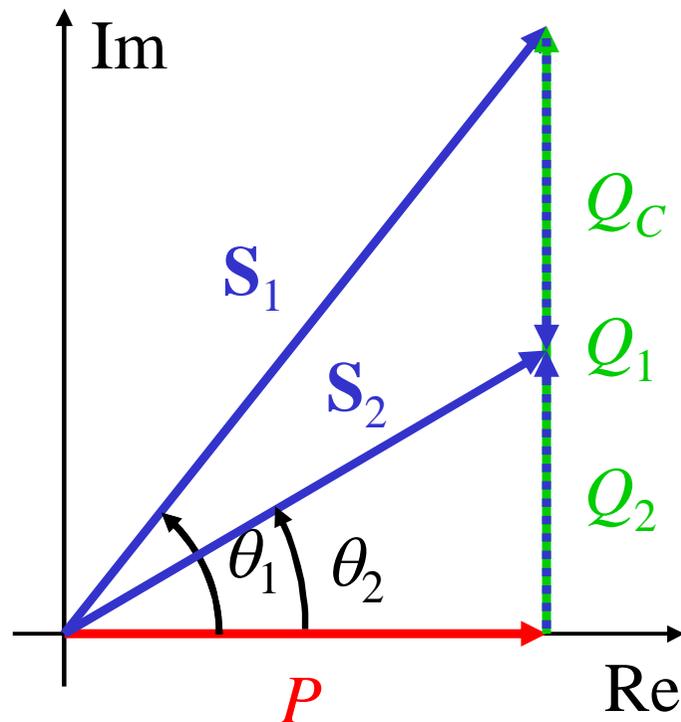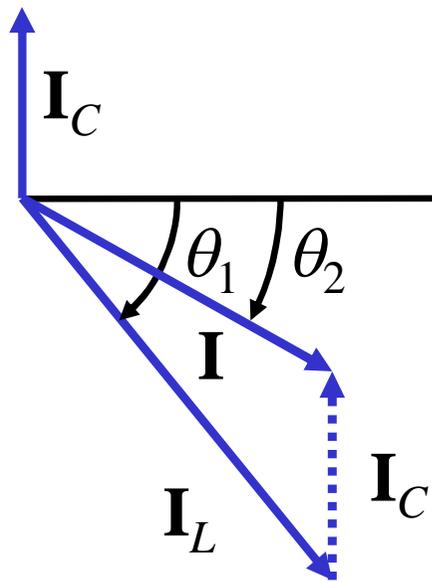Il fattore di potenza può essere massimizzato introducendo una capacità in parallelo al carico.



Rifasamento

Per il carico induttivo originale si ha:

$$P = S_1 \cos \theta_1 \quad Q_1 = S_1 \sin \theta_1 = P \operatorname{tg} \theta_1$$

Per aumentare il fattore di potenza da $\cos \theta_1$ a $\cos \theta_2$ senza alterare la potenza reale ($P = S_2 \cos \theta_2$) si deve avere


$$Q_2 = S_2 \sin \theta_2 = P \operatorname{tg} \theta_2$$

da cui

$$Q_C = Q_1 - Q_2 = P (\operatorname{tg} \theta_1 - \operatorname{tg} \theta_2)$$



Ricordando che $Q_C = V_{\text{eff}}^2 / X_C = \omega C V_{\text{eff}}^2$ si ottiene
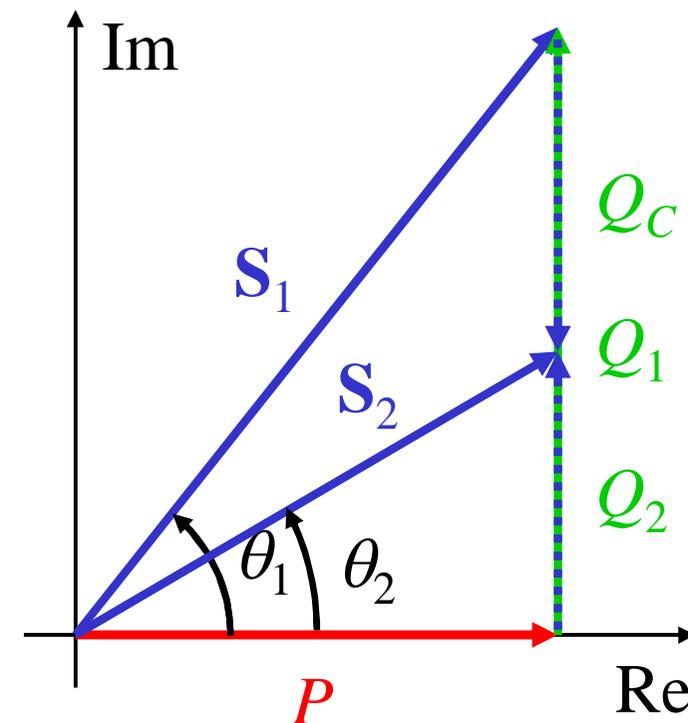
$$C = \frac{Q_C}{\omega V_{\text{eff}}^2} = \frac{P (\operatorname{tg} \theta_1 - \operatorname{tg} \theta_2)}{\omega V_{\text{eff}}^2}$$



Rifasamento

Il rifasamento riduce l'ampiezza della corrente in ingresso al carico ($|\mathbf{I}| < |\mathbf{I}_L|$) a parità di potenza reale assorbita.

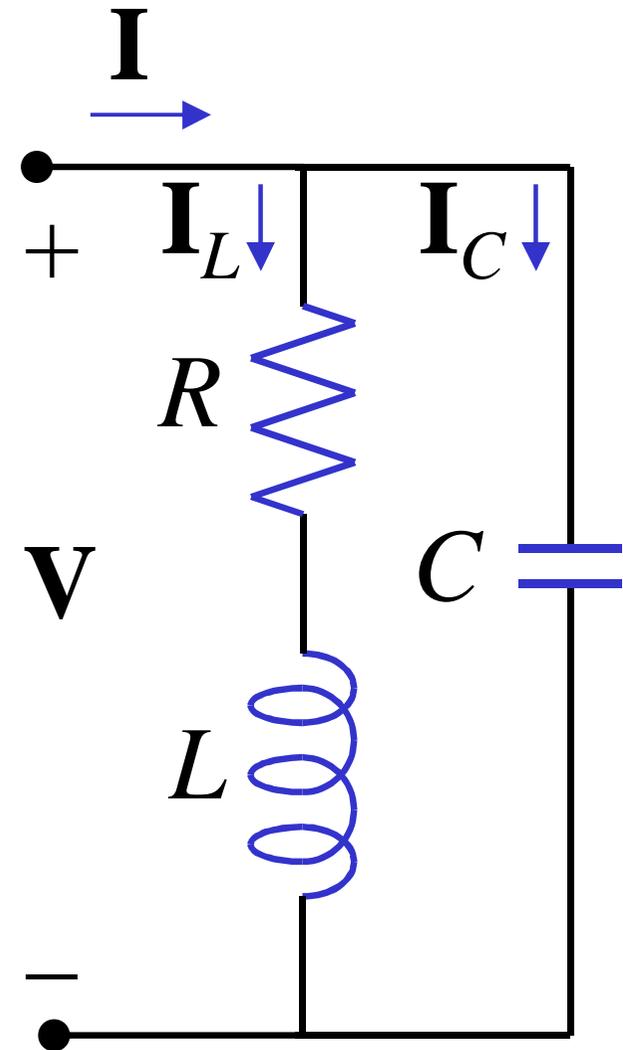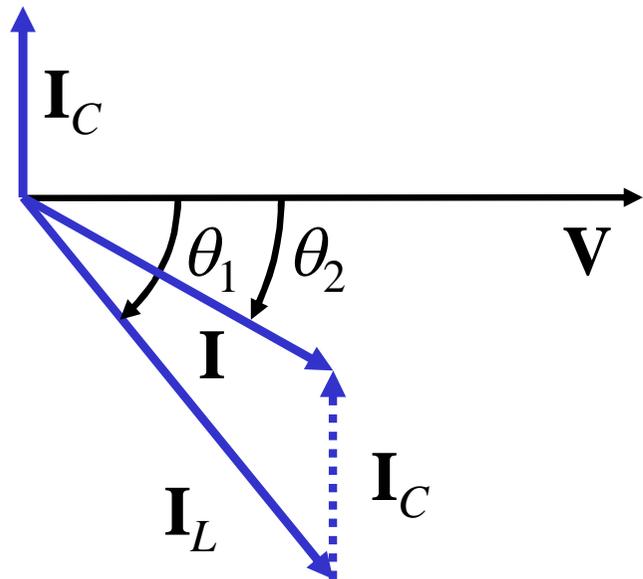


Rifasamento

Quadro di
rifasamento

Condensatori
di rifasamento



Rifasamento

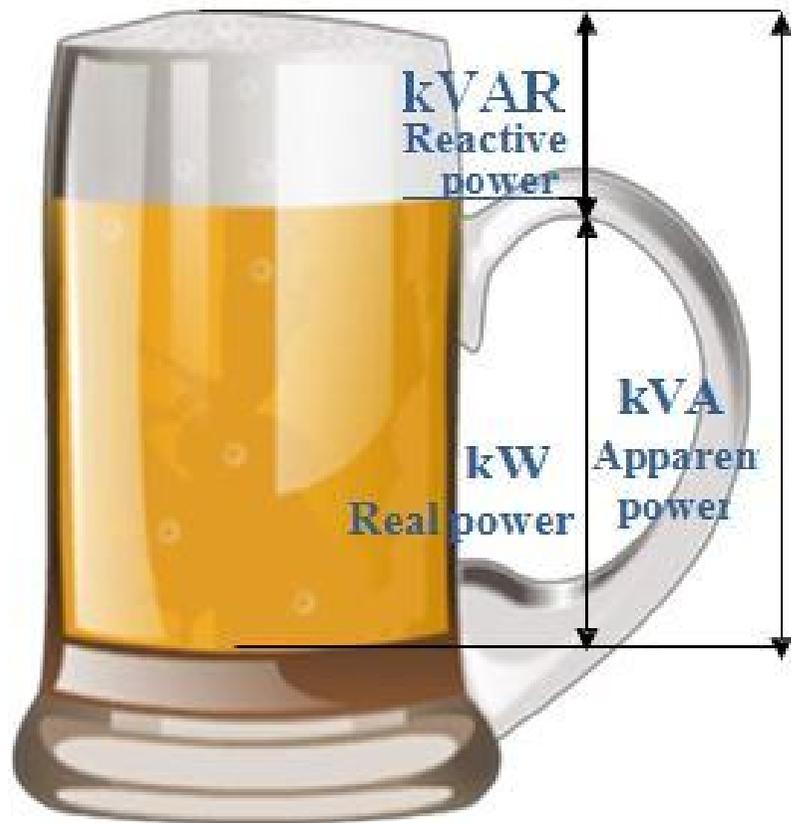

Beer = Active Power or Real Power (kW)

Foam = Reactive Power (Loss) (kVAR)

Glass Capacity = Apparent Power (Total) (kVA)

$$\text{Power Factor} = \frac{\text{Beer (KW)}}{\text{Mug Capacity (kVA)}}$$

Capacitors help decrease the Foam (kVAR), freeing up Beer Glass Capacity so you don't need to buy a larger mug and/or so you can pay less for your beer.